

Perhitungan

Baterai:

$$V = V_{CC} = 3V$$

LED:

$$I_f \text{ (red Diode, SMD)} = 20 \text{ mA}$$

$$V_f \text{ (red Diode, SMD)} = 2.1V$$

2N222A:

$$V_{CE,sat} = 0.3V$$

$$V_{BE,sat} = 0.9V$$

$$h_{FE,sat} = 10$$

$$I_c = I_f$$

maka :

$$R_C = (V_{CC} - V_f - V_{CE,sat}) / (I_c)$$

$$= (3 - 2.1 - 0.3) / (20 \text{ mA}) = 30 \text{ Ohm} = 33 \text{ Ohm (std.)}$$

$$R_B = (V_{CC} - V_{BE,sat}) / (I_b)$$

$$= (3 - 0.9) / (2 \text{ mA}) = 1050 \text{ Ohm} = 1k \text{ (std.)}$$

References

[1] https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2403071527_CBI-2N2222AU_C21714170.pdf

[2] https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_1811011911_ARKLED-Wuxi-ARK-Tech-Elec-D-R080508L3-KS2_C130114.pdf

Designed by :

Bostang Palaguna

Institut Teknologi Bandung

Sheet: /

File: ElectronicBadge.kicad_sch

Title: Transistor as Switch (Badge)

Size: User

Date: 2024-04-07

Rev: 1

KiCad E.D.A. eeschema (7.99.0-200-gad838e3d73)

Id: 1/1

